

Chapter 7

数字系统设计（同步）

目录

1

同步数字系统结构

2

总线结构

3

简单处理器

4

乘法器

5

设计思想

数字系统的概念

- 数字系统按照功能分为**数据处理电路**和**控制电路**。


存储、传输、组合、处理“数据”

- 数据部件

- 组合型功能
- 寄存器
- 特定时序功能模块
- 存储器操作

- 控制部件


- 状态机

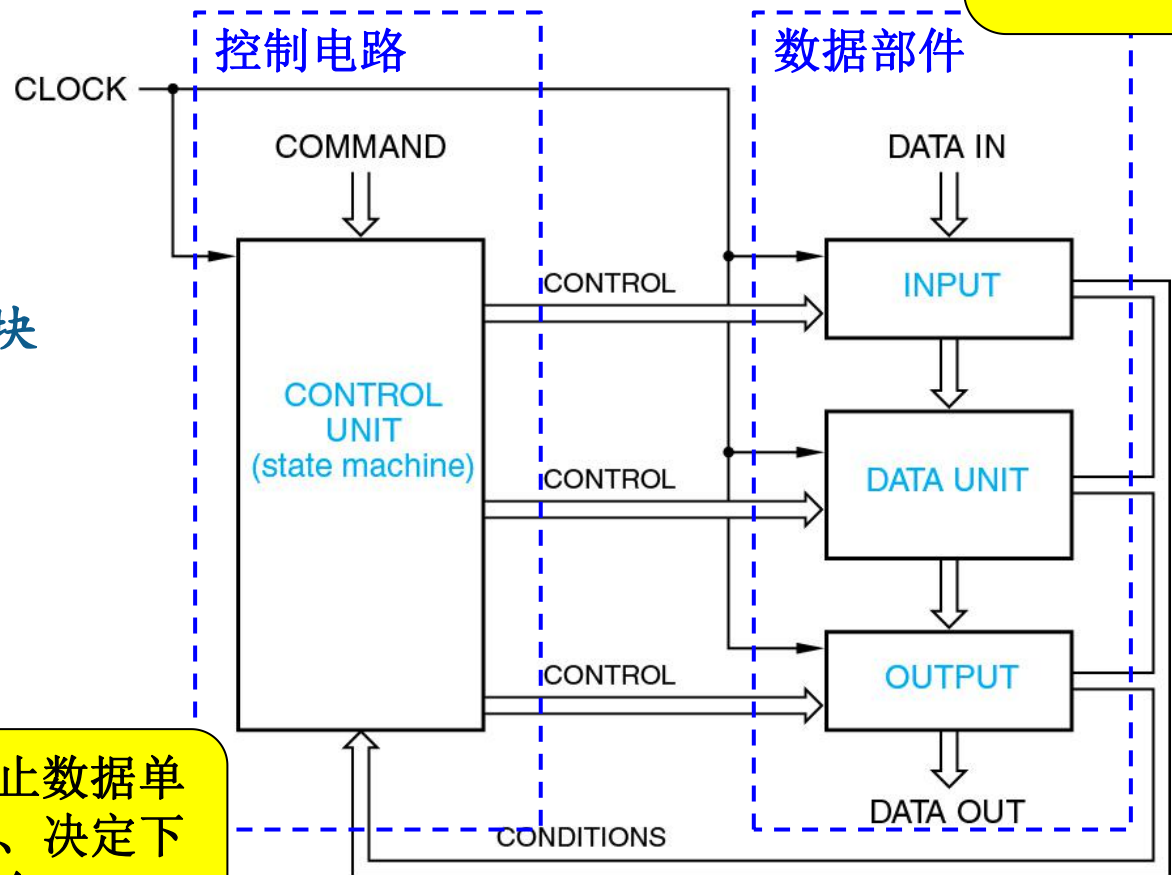

启动、停止数据单元的动作、决定下一步做什么

同步系统的时序

- 同步系统的关键特点：所有电路单元使用同一个时钟信号

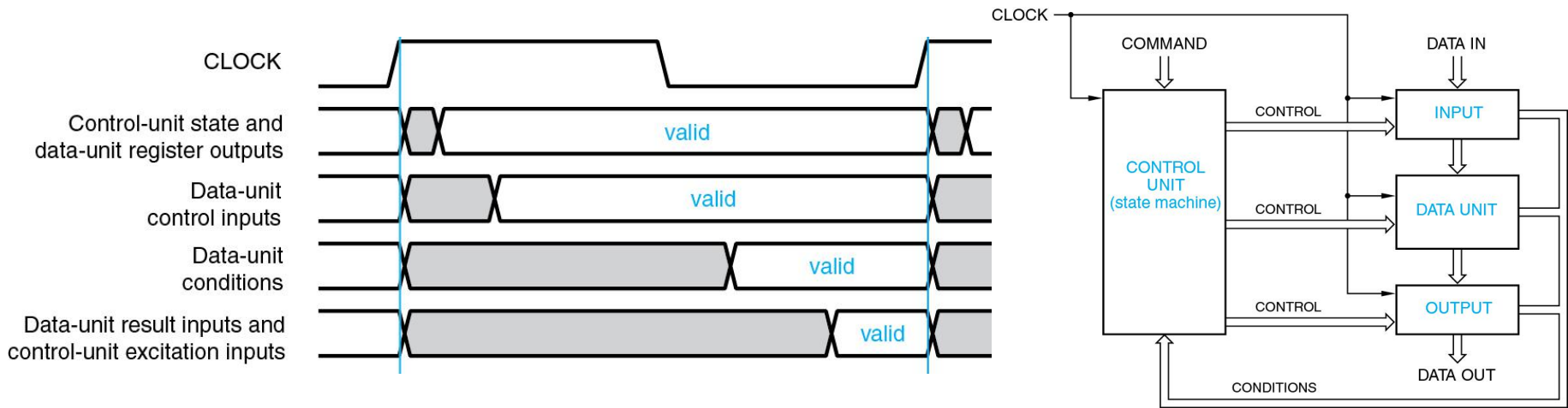

- 时序特点:

- 时钟沿之后，控制单元的状态和数据单元的寄存器输入有效
- 经过一个组合逻辑延迟，FSM的Moore输出有效，给数据单元用于控制
- 时钟周期后期，数据单元输出有效，送给控制单元
- 时钟周期末，状态机的次态逻辑结果有效；数据单元运算结果被载入到数据单元寄存器

同步系统的时序

- 状态机的输出信号可以是Moore型、Mealy型、寄存器后Mealy型
- Moore型：上图中时序
- Mealy型：依据数据单元当前状态和命令条件等输入来选择，灵活，但数据通路延迟变长；一定不能有反馈
- 寄存器后Mealy型：比Moore型输出的延迟更小，提高整个系统的工作频率（缩短时钟周期）

目录

1

同步数字系统结构

2

总线结构

3

简单处理器

4

乘法器

5

设计思想

基于三态缓冲器的总线



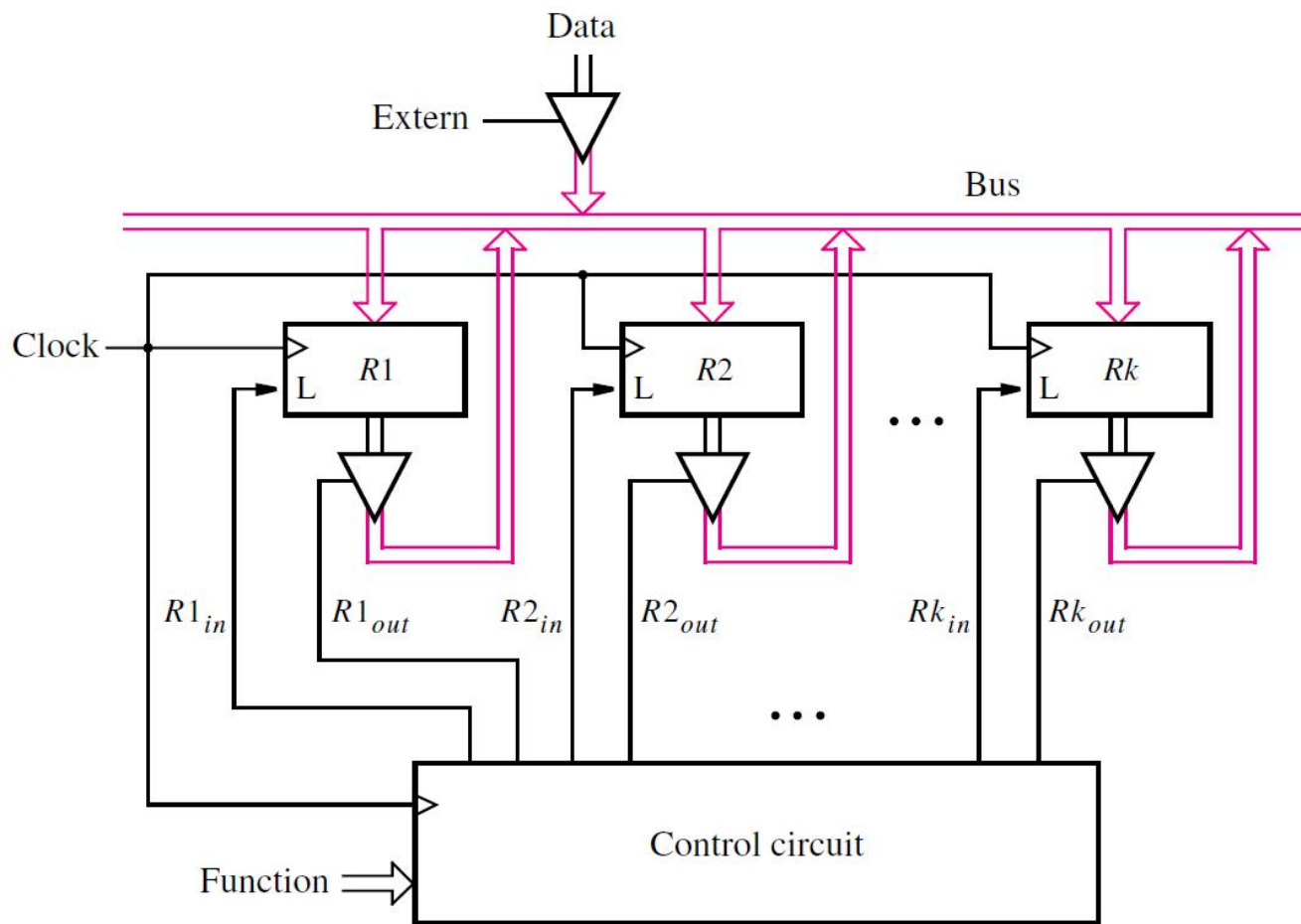


Figure 7.2. A digital system with k registers.

三态缓冲器

 

(a) Symbol

 

(b) Equivalent circuit

e	w	f
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

(c) Truth table

Figure 7.1. Tri-state driver.

基于三态缓冲器的总线

 


Figure 7.3. Details for connecting registers to a bus.

基于多路选择器的总线


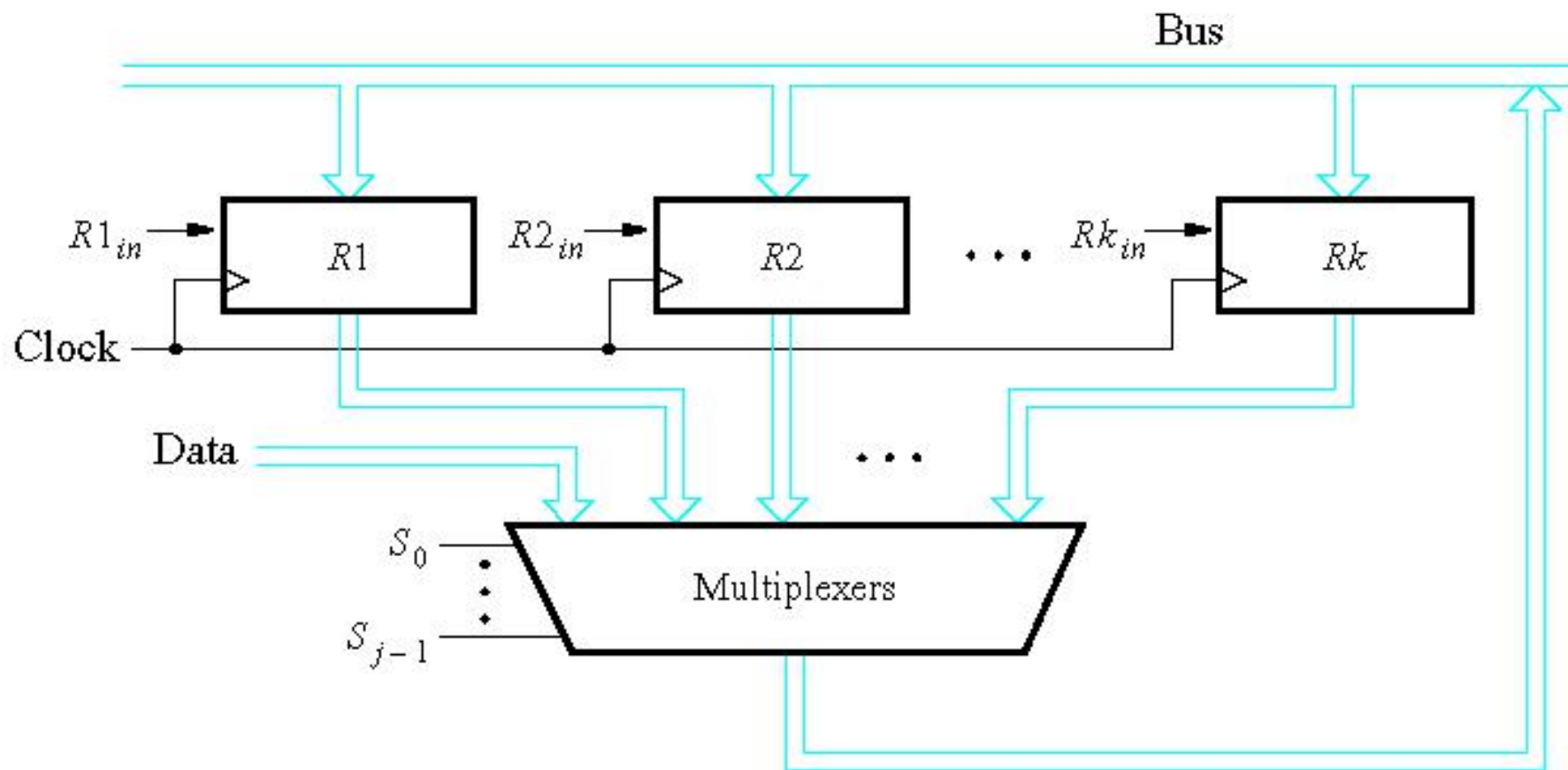


Figure 7.4. Using multiplexers to implement a bus.

三态总线的Verilog描述

 

```
`define ON 1'b 1  
`define OFF 1'b 0  
wire Out_en;  
wire [7:0] outbuf, datain;  
inout [7:0] bus;  
assign bus = (Out_en == `ON) ? outbuf : 8'hzz;  
assign datain = bus;
```

三态总线的Verilog描述

```
module regn (R, L, Clock, Q);  
    parameter n = 8;  
    input [n-1:0] R;  
    input L, Clock;  
    output reg [n-1:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if (L)  
            Q <= R;  
  
endmodule
```

```
module trin (Y, E, F);  
    parameter n = 8;  
    input [n-1:0] Y;  
    input E;  
    output wire [n-1:0] F;  
  
    assign F = E ? Y : n'bz;  
  
endmodule
```

```

module swap (Resetn, Clock, w, Data, Extern, RinExt1, RinExt2, RinExt3, BusWires, Done);
  parameter n = 8;
  input  Resetn, Clock, w, Extern, RinExt1, RinExt2, RinExt3;
  input  [n-1:0] Data;
  output tri [n-1:0] BusWires;
  output Done;
  wire [n-1:0] R1, R2, R3;
  wire R1in, R1out, R2in, R2out, R3in, R3out;
  reg [2:1] y, Y;
  parameter [2:1] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11;

```

```

// Define the next state combinational circuit for FSM
always @(w, y)
  case (y)
    A: if (w)   Y = B;
       else     Y = A;
    B:         Y = C;
    C:         Y = D;
    D:         Y = A;
  endcase

// Define the sequential block for FSM
always @(negedge Resetn, posedge Clock)
  if (Resetn == 0) y <= A;
  else y <= Y;

// Define outputs of FSM
assign R2out = (y == B);
assign R3in = (y == B);
assign R1out = (y == C);
assign R2in = (y == C);
assign R3out = (y == D);
assign R1in = (y == D);
assign Done = (y == D);

```


```

// Instantiate registers
regn reg_1 (BusWires, RinExt1 | R1in, Clock, R1);
regn reg_2 (BusWires, RinExt2 | R2in, Clock, R2);
regn reg_3 (BusWires, RinExt3 | R3in, Clock, R3);
// Instantiate tri-state drivers
trin tri_ext (Data, Extern, BusWires);
trin tri_1 (R1, R1out, BusWires);
trin tri_2 (R2, R2out, BusWires);
trin tri_3 (R3, R3out, BusWires);

```

endmodule

控制电路

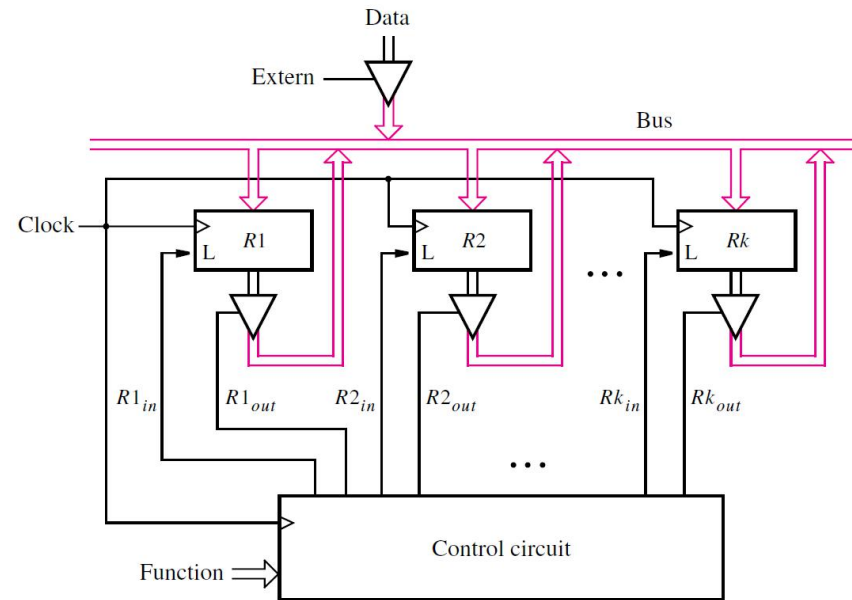

数据通路

```

module swapmux (Resetn, Clock, w, Data, RinExt1, RinExt2, RinExt3, BusWires, Done);
  parameter n = 8;
  input  Resetn, Clock, w, RinExt1, RinExt2, RinExt3;
  input  [n-1:0] Data;
  output reg [n-1:0] BusWires;
  output Done;
  wire [n-1:0] R1, R2, R3;
  wire R1in, R2in, R3in;
  reg [2:1] y, Y;
  parameter [2:1] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11;

```

```

// Define the next state combinational circuit for FSM
always @(w, y)
  case (y)
    A: if (w)   Y = B;
        else   Y = A;
    B:         Y = C;
    C:         Y = D;
    D:         Y = A;
  endcase

// Define the sequential block for FSM
always @(negedge Resetn, posedge Clock)
  if (Resetn == 0) y <= A;
  else y <= Y;

// Define control signals
assign R3in = (y == B);
assign R2in = (y == C);
assign R1in = (y == D);
assign Done = (y == D);

```

```


// Instantiate registers
regn reg_1 (BusWires, RinExt1 | R1in, Clock, R1);
regn reg_2 (BusWires, RinExt2 | R2in, Clock, R2);
regn reg_3 (BusWires, RinExt3 | R3in, Clock, R3);

// Define the multiplexers
always @(y, Data, R1, R2, R3)
  if (y == A) BusWires = Data;
  else if (y == B) BusWires = R2;
  else if (y == C) BusWires = R1;
  else BusWires = R3;

```

```
endmodule
```

控制电路

 

数据通路

目录

1

同步数字系统结构

2

总线结构

3

简单处理器


4

乘法器

5

设计思想

指令的执行过程

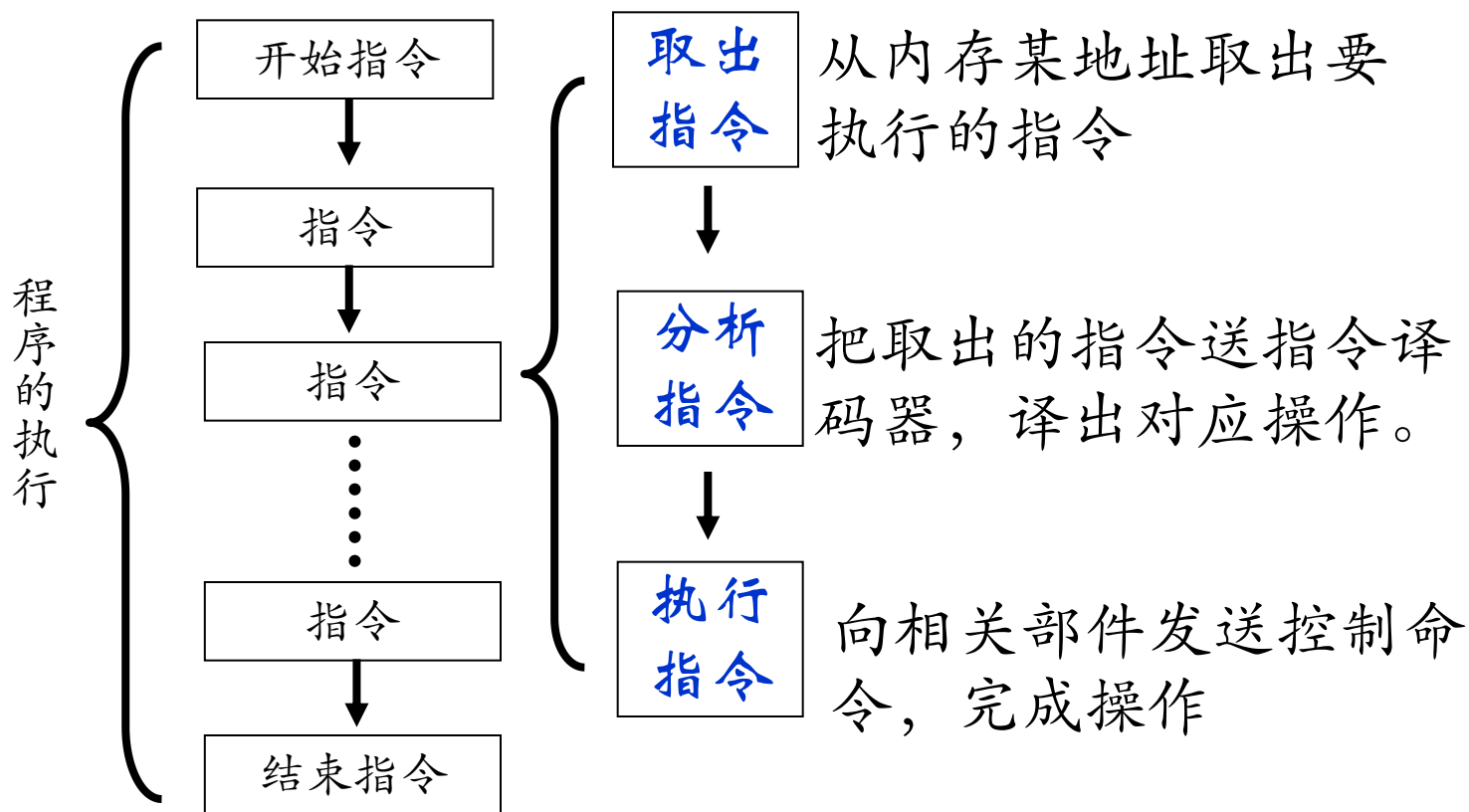

处理器指令集

	Operation	Function Performed
单周期 {	Load $Rx, Data$	$Rx \leftarrow Data$
	Move Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Ry]$
多周期 {	Add Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$
	Sub Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

Table 7.1. Operations performed in the processor.

控制逻辑

生成与时钟精确配合的开关时序是计算逻辑的核心。

	T1	T2	
(Load): I_0	$Extern, R_{in}=X, Done$		
(Move): I_1	$R_{in}=X, R_{out}=Y, Done$		
(Add): I_2	$R_{out}=X, A_{in}$	$R_{out}=Y, G_{in}, AddSub=0$	$G_{out}, R_{in}=X, Done$
(Sub): I_3	$R_{out}=X, A_{in}$	$R_{out}=Y, G_{in}, AddSub=1$	$G_{out}, R_{in}=X, Done$

$$Extern = I_0 T_1$$

$$A_{in} = (I_2 + I_3) T_1$$

$$G_{in} = (I_2 + I_3) T_2$$

$$G_{out} = (I_2 + I_3) T_3$$


$$AddSub = I_3$$

$$Done = (I_0 + I_1) T_1 + (I_2 + I_3) T_3$$


$$R0_{in} = (I_0 + I_1) T_1 X_0 + (I_2 + I_3) T_3 X_0$$

$$R0_{out} = I_1 T_1 Y_0 + (I_2 + I_3) (T_1 X_0 + T_2 Y_0)$$

处理器模块框图

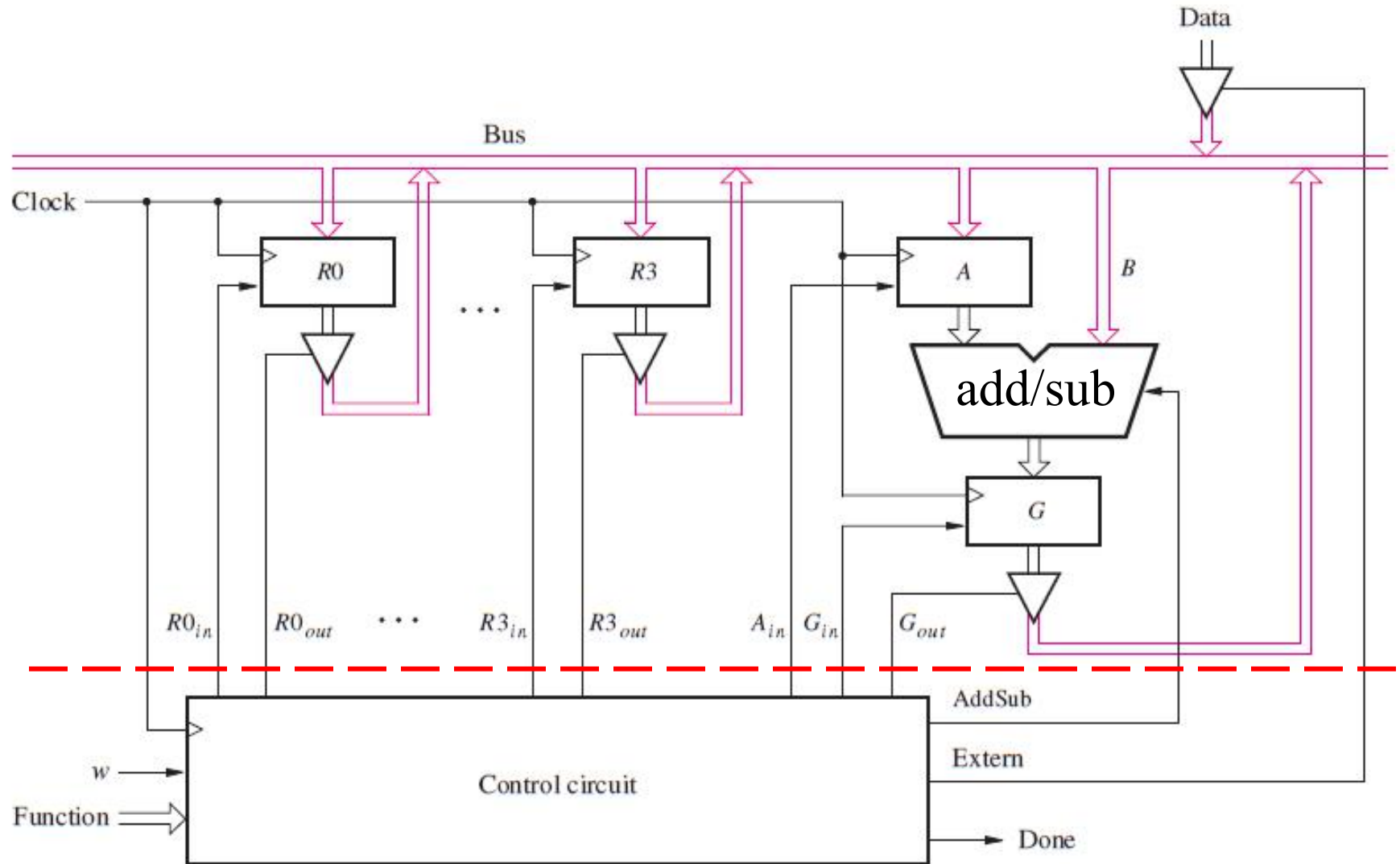

操作控制（周期控制）

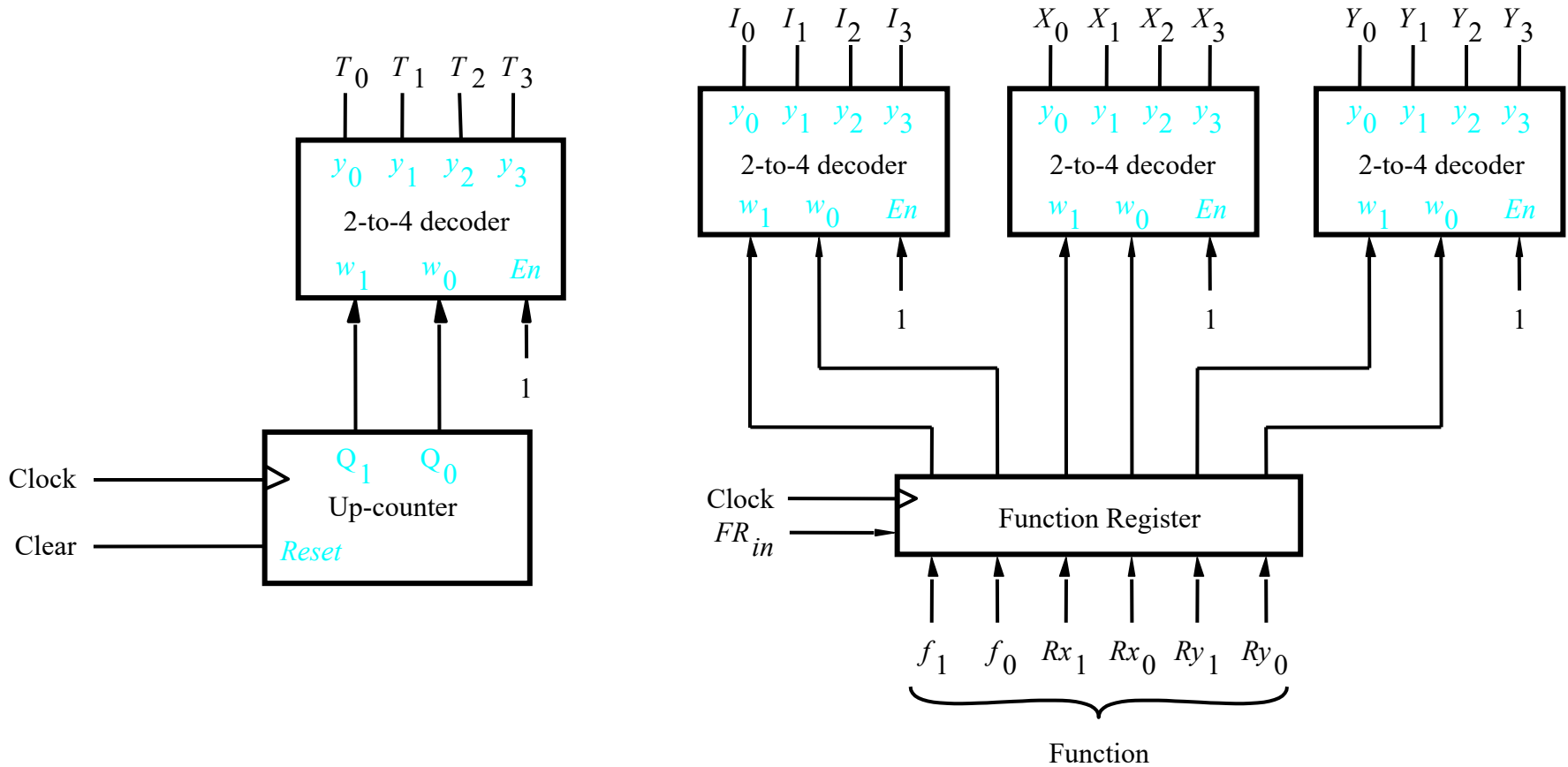

$$Clear = \bar{w}T_0 + Done$$

$$FR_{in} = \bar{w}T_0$$

操作控制器（周期控制）

```
module upcount (Clear, Clock, Q);  
    input Clear, Clock;  
    output reg [1:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if (Clear)  
            Q <= 0;  
        else  
            Q <= Q + 1;  
  
endmodule
```

 


Figure 7.12. A two-bit up-counter with synchronous reset.

```
module proc (Data, Reset, w, Clock, F, Rx, Ry, Done, BusWires
```

```
  input [7:0] Data;
```

```
  input Reset, w, Clock;
```

```
  input [1:0] F, Rx, Ry;
```

```
  output wire [7:0] BusWires;
```

```
  output Done;
```

```
  reg [0:3] Rin, Rout;
```

```
  reg [7:0] Sum;
```

```
  wire Clear, AddSub, Extern, Ain, Gin, Gout, FRin;
```

```
  wire [1:0] Count;
```

```
  wire [0:3] T, I, Xreg, Y;
```

```
  wire [7:0] R0, R1, R2, R3, A, G;
```

```
  wire [1:6] Func, FuncReg;
```

```
  integer k;
```

```
  //控制电路
```

```
  upcount counter (Clear, Clock, Count);
```

```
  dec2to4 decT (Count, 1'b1, T);
```

```
  assign Clear = Reset | Done | (~w & T[0]);
```

```
  assign Func = {F, Rx, Ry};
```

```
  assign FRin = w & T[0];
```

```
  regn functionreg (Func, FRin, Clock, FuncReg);
```

```
    defparam functionreg.n = 6;
```

```
  dec2to4 decI (FuncReg[1:2], 1'b1, I);
```

```
  dec2to4 decX (FuncReg[3:4], 1'b1, Xreg);
```

```
  dec2to4 decY (FuncReg[5:6], 1'b1, Y);
```

```
  assign Extern = I[0] & T[1];
```

```
  assign Done = ((I[0] | I[1]) & T[1]) | ((I[2] | I[3]) & T[3]);
```

```
  assign Ain = (I[2] | I[3]) & T[1];
```

```
  assign Gin = (I[2] | I[3]) & T[2];
```

```
  assign Gout = (I[2] | I[3]) & T[3];
```

```
  assign AddSub = I[3];
```

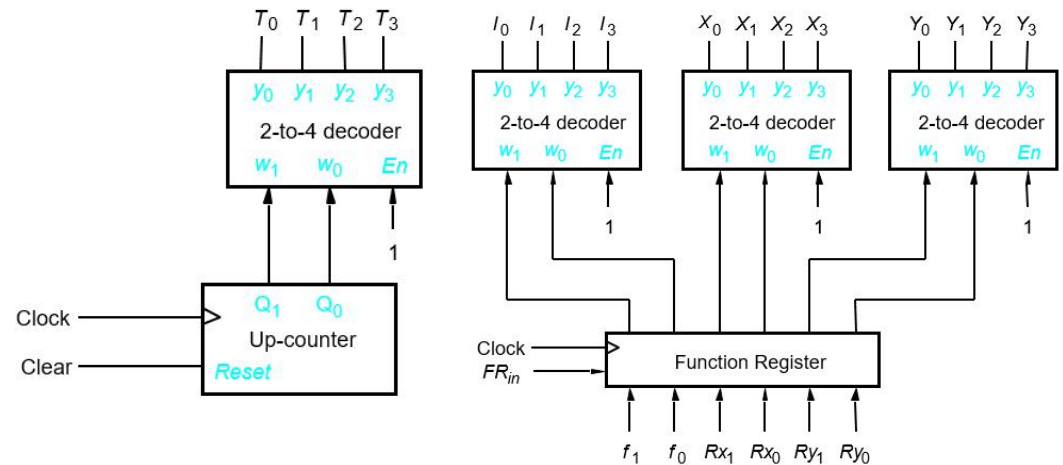
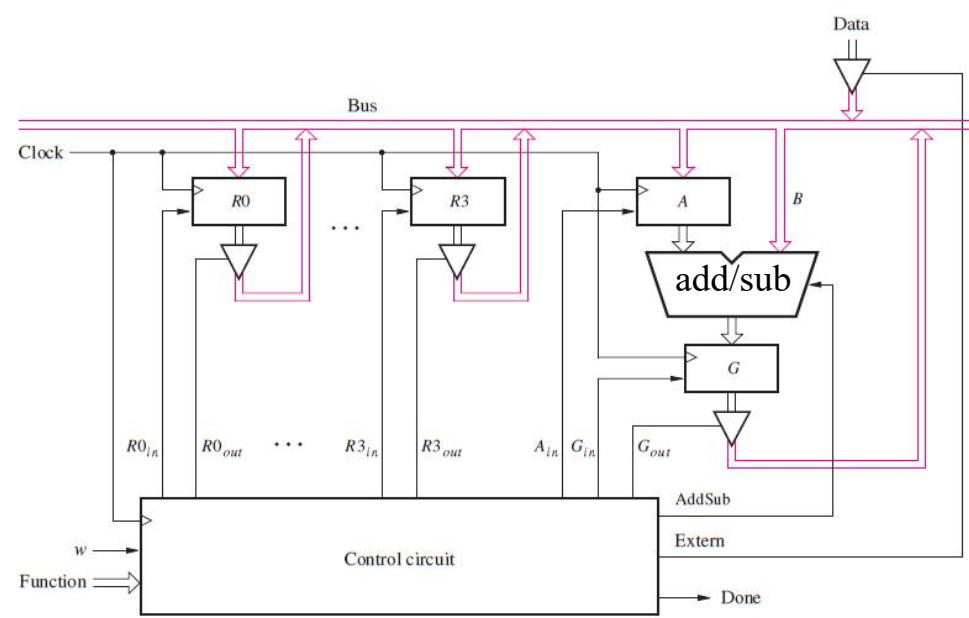


Figure 7.13. Code for the processor (Part a).

```

// RegCntl
always @(I, T, Xreg, Y)
  for (k = 0; k < 4; k = k+1)
    begin
      Rin[k] = ((I[0] | I[1]) & T[1] & Xreg[k]) |
        ((I[2] | I[3]) & T[3] & Xreg[k]);
      Rout[k] = (I[1] & T[1] & Y[k]) | ((I[2] | I[3]) &
        ((T[1] & Xreg[k]) | (T[2] & Y[k])));
    end

```

//数据通路

```

trin tri_ext (Data, Extern, BusWires);
regn reg_0 (BusWires, Rin[0], Clock, R0);
regn reg_1 (BusWires, Rin[1], Clock, R1);
regn reg_2 (BusWires, Rin[2], Clock, R2);
regn reg_3 (BusWires, Rin[3], Clock, R3);

```

```

trin tri_0 (R0, Rout[0], BusWires);
trin tri_1 (R1, Rout[1], BusWires);
trin tri_2 (R2, Rout[2], BusWires);
trin tri_3 (R3, Rout[3], BusWires);
regn reg_A (BusWires, Ain, Clock, A);

```

```

// alu
always @(AddSub, A, BusWires)
  if (!AddSub)
    Sum = A + BusWires;
  else
    Sum = A - BusWires;

```

```

regn reg_G (Sum, Gin, Clock, G);
trin tri_G (G, Gout, BusWires);

```

endmodule

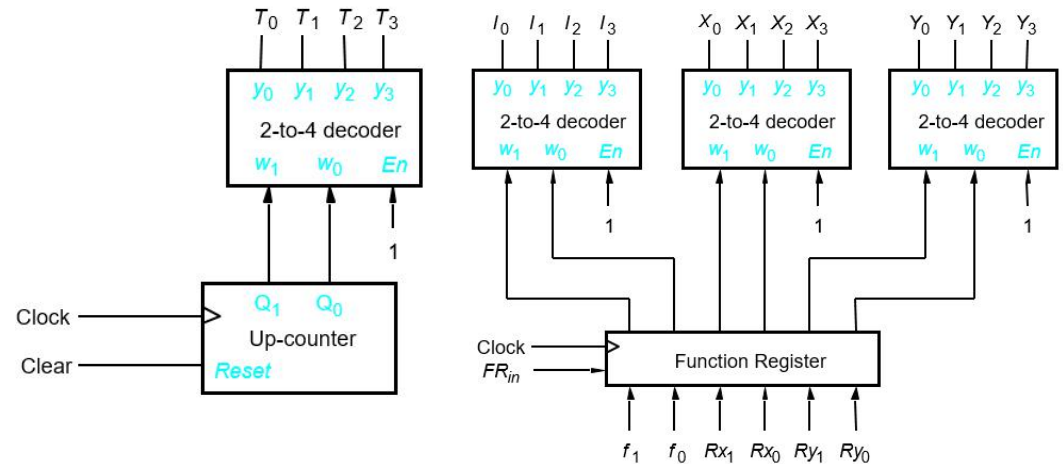
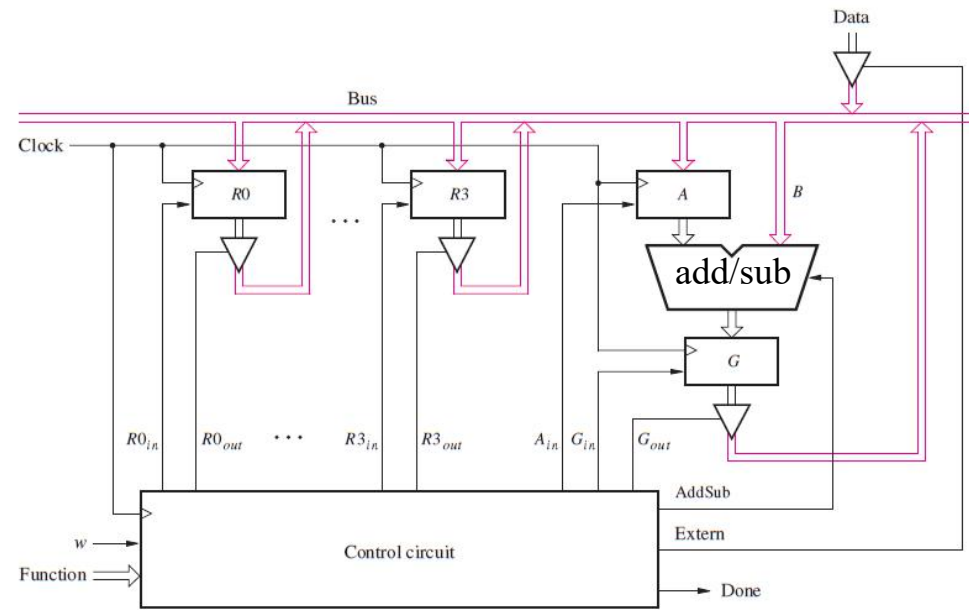


Figure 7.13. Code for the processor (Part b).

目录

1

同步数字系统结构

2

总线结构

3

简单处理器

4

乘法器

5

设计思想

例：乘法器设计


系统设计图

Decimal

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 11 \\ \hline 13 \\ 13\downarrow \\ \hline 143 \end{array}$$


Binary

$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline 10001111 \end{array}$	<p>Multiplicand</p> <p>Multiplier</p> <p>Product</p>
--	--

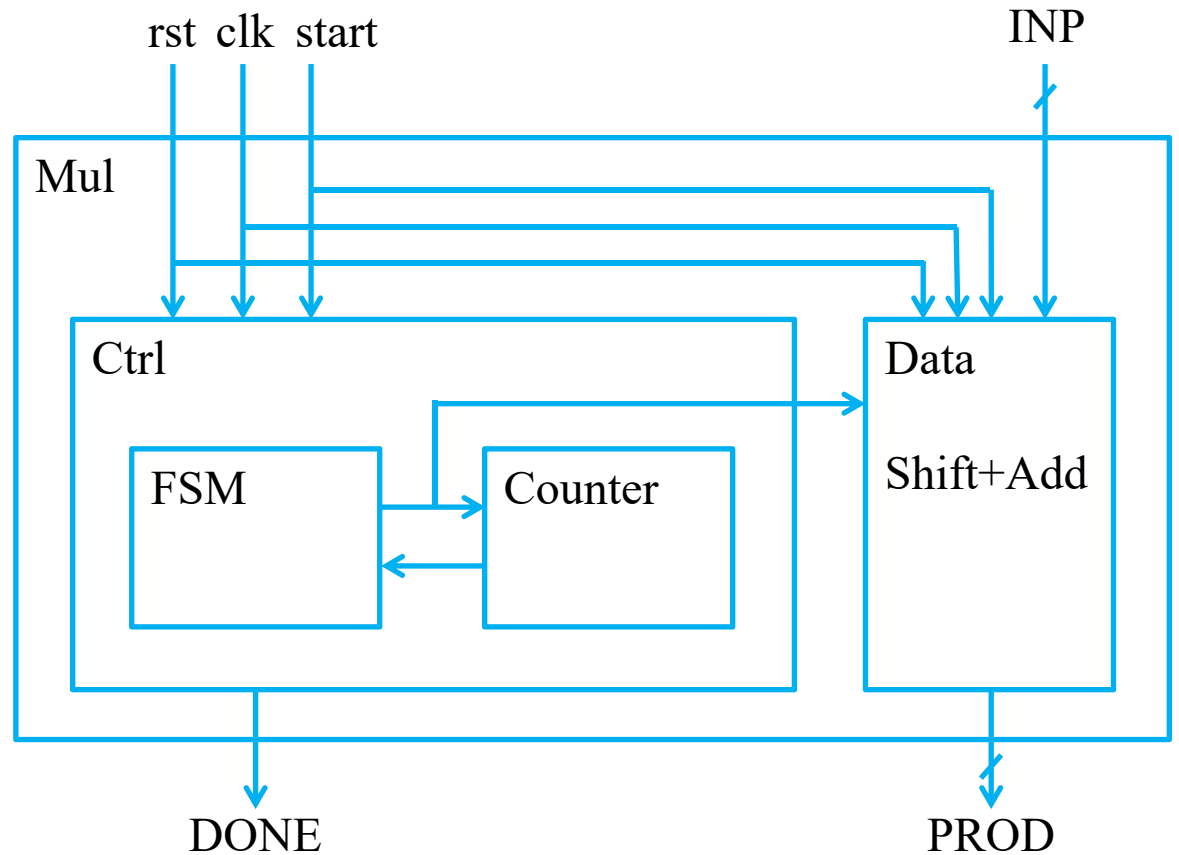


例：乘法器设计

功能说明

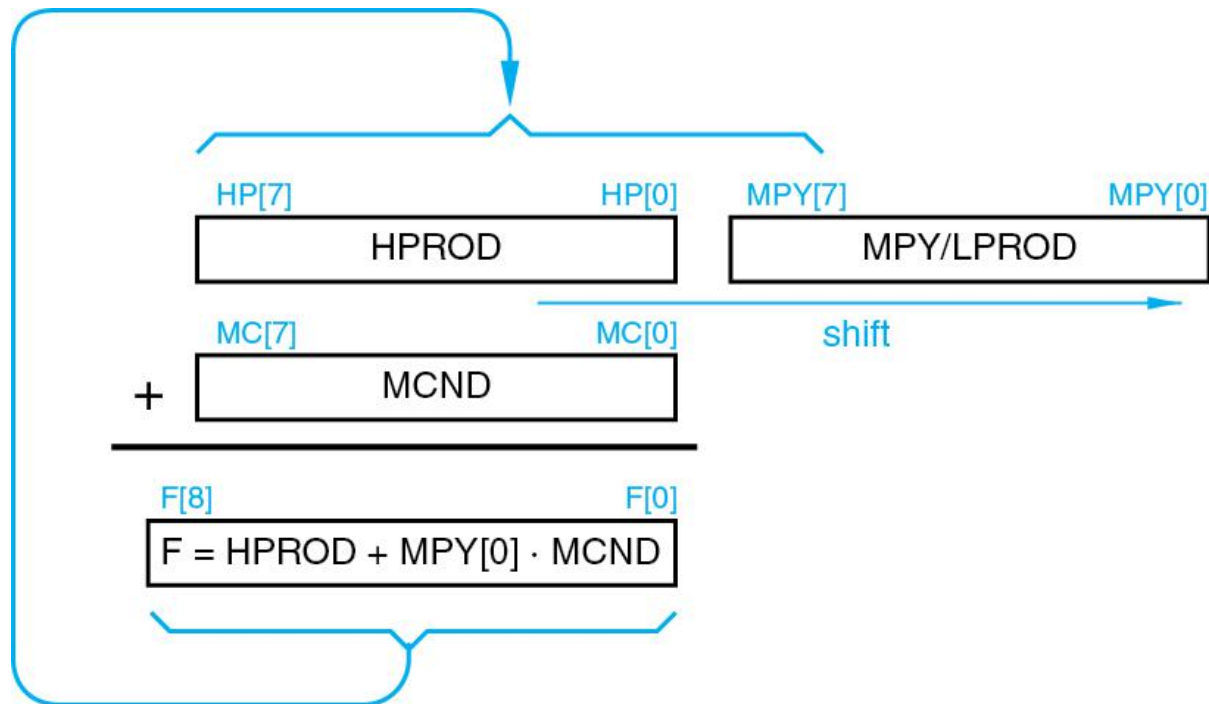

例：乘法器设计

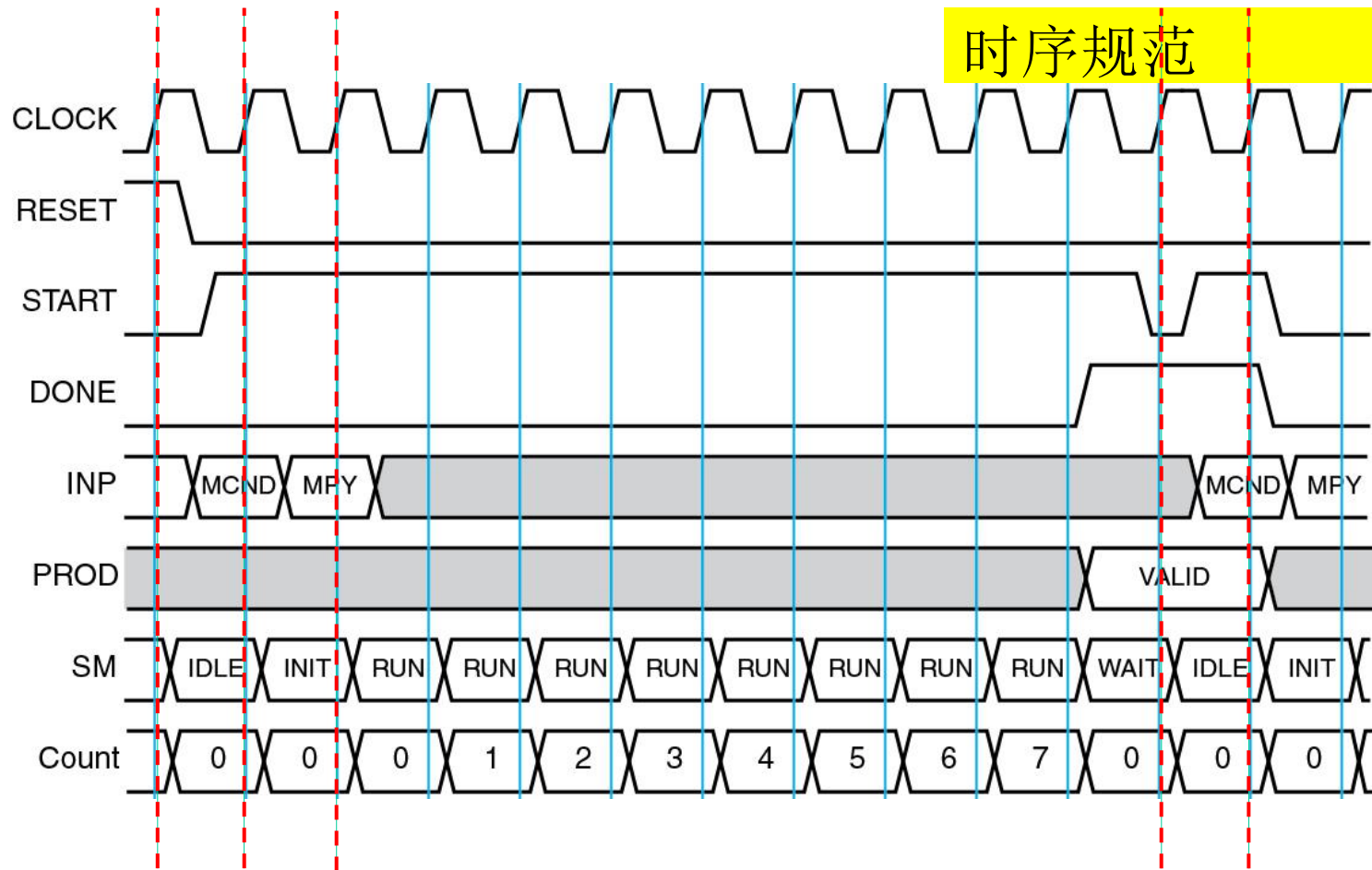

例：乘法器设计

```
`include "Muldef.v"
```

```
parameter IDLE = 2'b00,           // State-machine states
        INIT  = 2'b01,
        RUN   = 2'b10,
        WAIT  = 2'b11,
        SMmsb = 1,                 // SM state-reg size [SMmsb:SMlsb]
        SMlsb = 0;

parameter MPYwidth = 8,           // Operand width
        MPYmsb  = MPYwidth-1,     // Index of operand MSB
        PRODmsb = 2*MPYwidth-1,   // Index of product MSB
        MaxCnt  = MPYmsb,         // Number of shift-and-add steps
        CNTRmsb = 2;              // Step-counter size [CNTRmsb:0]
```

例：乘法器设计

[illegible]

状态机

例：乘法器设计

```
module MPYcntr ( RESET, CLK, SM, MAX );  
  input RESET, CLK;  
  input [SMmsb:SMlsb] SM;  
  output MAX;  
  reg [CNTRmsb:0] Count;  
  
  always @ (posedge CLK)  
    if (RESET) Count <= 0;  
    else if (SM==RUN) Count <= (Count + 1);  
    else Count <= 0;  
  
  assign MAX = (Count == MaxCnt);  
Endmodule
```

计数器

例：乘法器设计

```
module MPYctrl ( RESET, CLK, START, DONE, SM );  
  input RESET, CLK, START;  
  output reg DONE;  
  output [SMmsb:SMlsb] SM;  
  wire MAX;  
  wire [SMmsb:SMlsb] SMi;
```

控制单元

```
MPYsm  U1 ( RESET, CLK, START, MAX, SMi );  
MPYcntr U2 ( RESET, CLK, SMi, MAX);  
always @ (posedge CLK)           // DONE logic  
  if (RESET) DONE <= 1'b0;  
  else if ( ((SMi==RUN) && MAX) || (SMi==WAIT) ) DONE <= 1'b1;  
  else DONE <= 1'b0;  
assign SM = SMi;                // Output  
endmodule
```

例：乘法器设计

```
module MPYdata (RESET, CLK, START, INP, SM, PROD );  
  input RESET, CLK, START;  
  input [MPYmsb:0] INP;  
  input [SMmsb:SMlsb] SM;  
  output [PRODmsb:0] PROD;  
  reg [MPYmsb:0] MPY, MCND, HPROD;  
  wire [MPYmsb+1:0] F;
```

数据单元

```
  always @ (posedge CLK)  
    if (RESET)  
      begin MPY <= 0; MCND <= 0; HPROD <= 0; end  
    else if ((SM==IDLE) && START) // load MCND, clear HPROD  
      begin MCND <= INP; HPROD <= 0; end  
    else if (SM==INIT) MPY <= INP; // load MPY  
    else if (SM==RUN) begin // shift registers  
      MPY <= {F[0], MPY[MPYmsb:1]};  
      HPROD <= F[(MPYmsb+1):1]; end  
  
  assign F = (MPY[0]) ? ({1'b0, HPROD} + {1'b0, MCND}) : {1'b0, HPROD};  
  assign PROD = {HPROD, MPY};  
endmodule
```


例：乘法器设计

顶层模块

```
module MPY8x8 (RESET, CLK, START, INP, DONE, PROD );
```

```
    input RESET, CLK, START;
```

```
    input [MPYmsb:0] INP;
```

```
    output DONE;
```

```
    output [PRODmsb:0] PROD;
```

```
    wire [SMmsb:SMlsb] SM;
```

```
    MPYdata U1 ( RESET, CLK, START, INP, SM, PROD );
```

```
    MPYctrl U2 ( RESET, CLK, START, DONE, SM );
```

```
endmodule
```

目录

1

同步数字系统结构

2

总线结构

3

简单处理器

4


乘法器

5

设计思想


流水线操作的概念

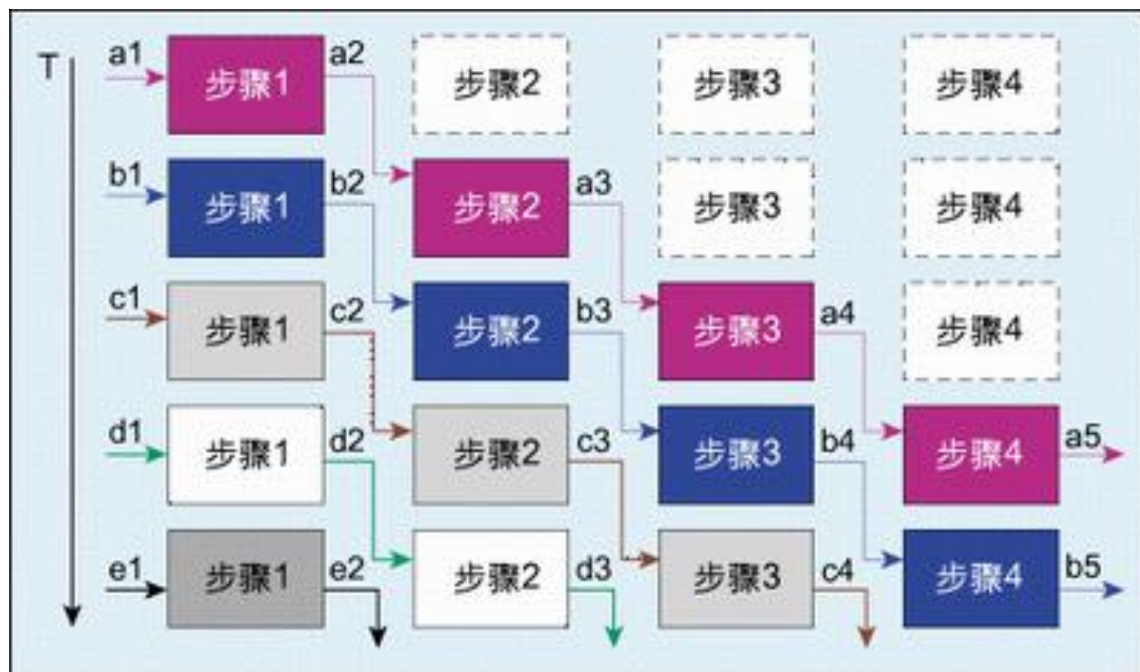- 如果某个设计的处理流程分为若干步骤，而且整个数据处理是“单流向”的。
- 即没有反馈或者迭代运算，前一个步骤的输出是下一个步骤的输入，则可以考虑采用流水线设计方法来提高系统的工作频率。




流水线操作的概念

 - 如某个复杂逻辑功能的实现需较长的延时，可将其分解为几个（如3个）步骤来实现，每一步的延时变小，在各步间加入寄存器，以暂存中间结果，这样可大大提高整个系统的最高工作频率。




流水线操作的概念示意图

非流水线方式8位全加器

 


两级流水实现的8位加法器

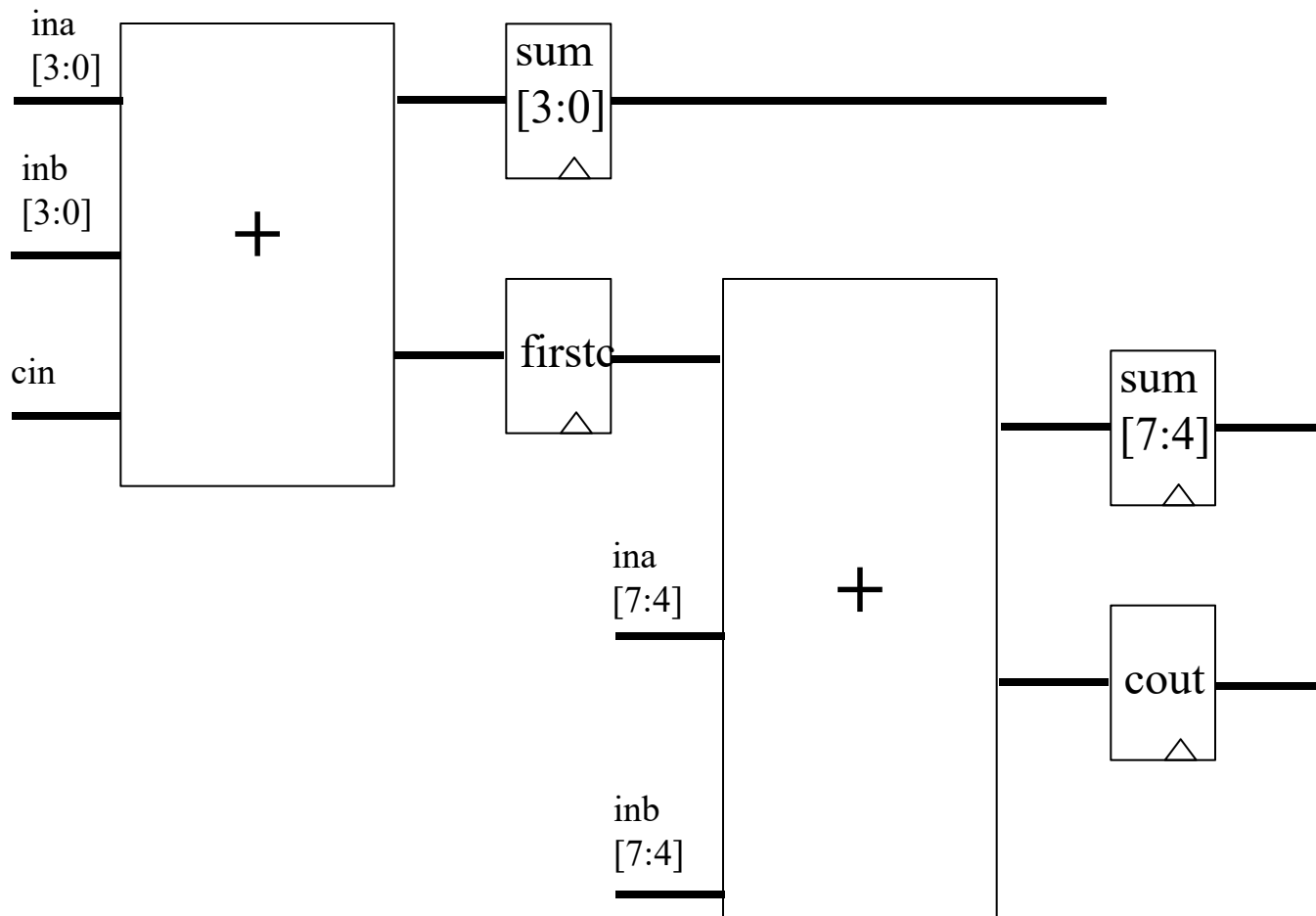

这个实现有什么问题吗？

两级流水实现的8位加法器

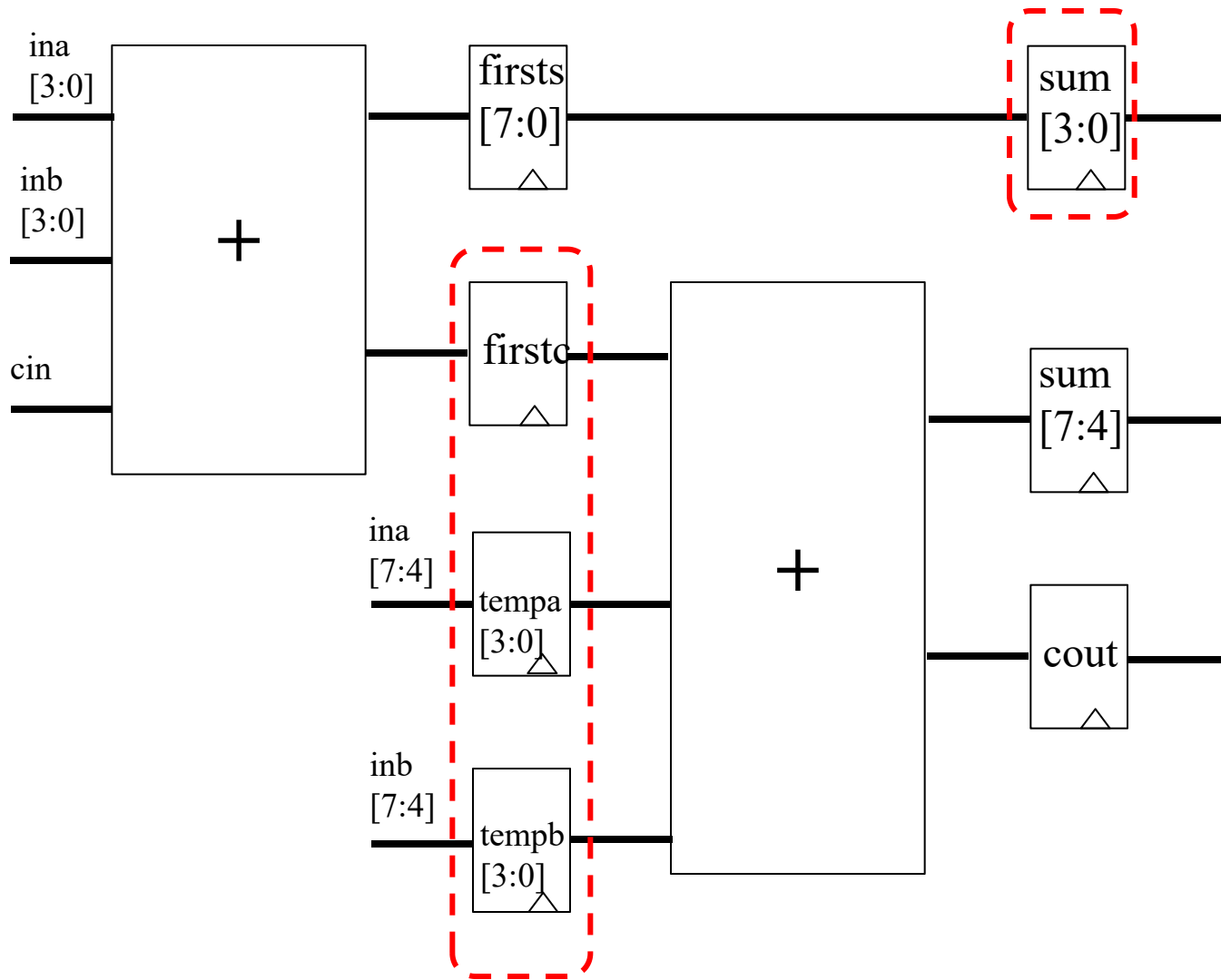

非流水线方式8位全加器

```
module adder8(cout,sum,ina,inb,cin,clk);  
input[7:0] ina,inb; input cin,clk; output[7:0] sum;  
output cout;  
reg[7:0] tempa,tempb,sum; reg cout,tempc;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    tempa=ina;tempb=inb;tempc=cin;  
end  
    //输入数据锁存  
always @(posedge clk)  
begin  
    {cout,sum}=tempa+tempb+tempc;  
end  
endmodule
```


两级流水实现的8位加法器

```
module adder_pipe2(cout,sum,ina,inb,cin,clk);  
input[7:0] ina,inb; input cin,clk; output reg[7:0] sum;  
output reg cout; reg[3:0] tempa,tempb,firsts; reg firstc;
```

```
always @(posedge clk)  
begin
```

```
    {firstc,firsts}=ina[3:0]+inb[3:0]+cin;  
    tempa=ina[7:4];  
    tempb=inb[7:4];
```


```
end
```

```
always @(posedge clk)  
begin
```

```
    {cout,sum[7:4]}=tempa+tempb+firstc;  
    sum[3:0]=firsts;
```

```
end
```

```
endmodule
```

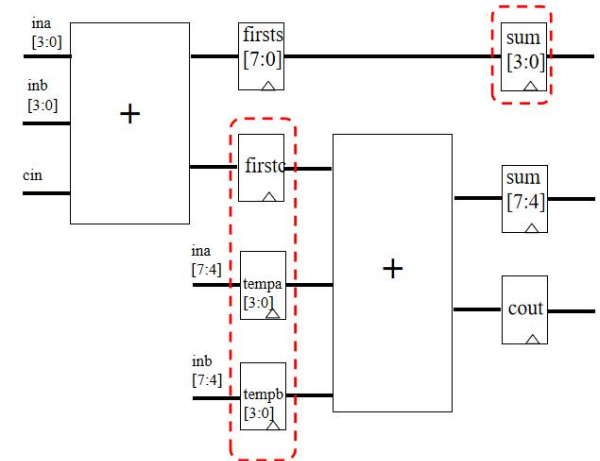

将8位数每四位分2次相加，形成两级流水线运算过程。

四级流水线实现的8位加法器

```
module pipeline(cout,sum,ina,inb,cin,clk);  
output[7:0] sum;output cout;  
input[7:0] ina,inb;input cin,clk; reg[7:0] tempa,tempb,sum;  
reg tempci,firstco,secondco,thirdco, cout;  
reg[1:0] firsts, thirda,thirdb;  
reg[3:0] seconda, secondb, seconds; reg[5:0] firsta, firstb, thirds;  
  
always @(posedge clk)  
begin tempa=ina; tempb=inb; tempci=cin; end           //输入数据缓存  
always @(posedge clk)  
begin {firstco,firsts}=tempa[1:0]+tempb[1:0]+tempci; //第一级加（低2位）  
firsta=tempa[7:2]; firstb=tempb[7:2];                //未参加计算的数据缓存  
end  
always @(posedge clk)  
begin {secondco,seconds}={firsta[1:0]+firstb[1:0]+firstco,firsts};  
seconda=firsta[5:2]; secondb=firstb[5:2];            //数据缓存  
end  
always @(posedge clk)  
begin {thirdco,thirds}={seconda[1:0]+secondb[1:0]+secondco,seconds};  
thirda=seconda[3:2];thirdb=secondb[3:2];              //数据缓存  
end  
always @(posedge clk)  
begin  
{cout,sum}={thirda[1:0]+thirdb[1:0]+thirdco,thirds}; //第四级加（高两位相加）  
end endmodule
```



将8位数每两位分4次相加，形成四级流水线运算过程。

串行设计


串行设计是最常见的一种设计；

- 当一个功能模块对输入的处理是分步骤进行的，并且后一个步骤只依赖前一个步骤的结果时，功能模块的设计就需要采用串行设计的思想。
- 一般采用FIFO（First In First Out）进行缓冲处理



并行设计

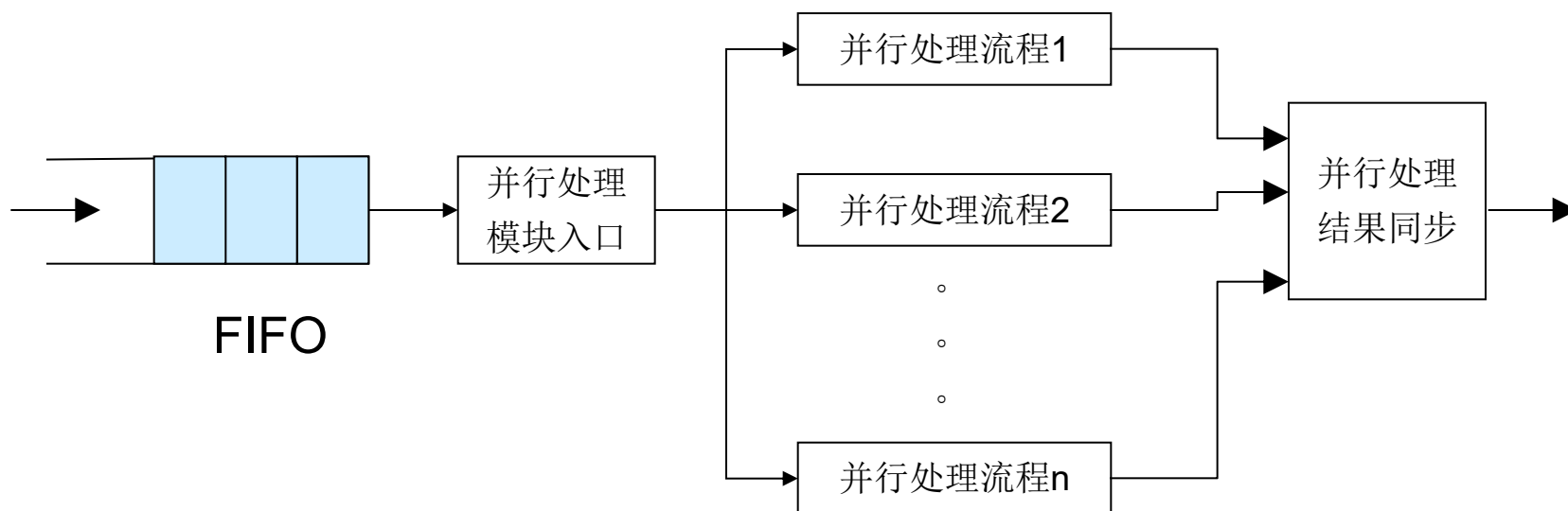并行设计采用几个处理流程同时处理到达的负载，提高处理的效率，并行处理要求这些处理之间是独立的。



考 试

- 笔试（选择、简答、分析、设计）
- 以**PPT**知识点为主线展开复习
- **16周周四第4大节**
 - 逸夫楼**204**：计**181**+计**182**
 - 逸夫楼**205**：物联 + 重修
 - 逸夫楼**206**：信安
 - 逸夫楼**207**：计**183**+计**184**+辅修